


# پروژه‌ی میان‌ترم معماری کامپیوتر

نیم‌سال دوم ۹۴-۹۵

مهلت تحویل ۹۴/۱/۱۸

## حافظه‌ی نهان

شکل زیر یک حافظه‌ی نهان انجمنی ۲ مجموعه‌ای<sup>۱</sup> را نشان می‌دهد. در این حافظه هر مجموعه دارای ۶۴ خط است و هر خط تنها یک کلمه‌ی ۴ بایتی دارد. برای سهولت کار هریک از قسمت‌هایی که به طور جداگانه نیاز به پیاده‌سازی دارند در شکل زیر با رنگ‌های متفاوت نشان داده شده‌اند. نحوه‌ی پیاده‌سازی این قسمت‌ها در زیر توضیح داده خواهد شد.

 

شکل ۱ - ساختار کلی حافظه‌ی نهان

سوال ۱) توضیح دهید چرا در ساختار بالا نیازی به offset وجود ندارد.

<sup>۱</sup>2-way set associative cache  
<sup>۲</sup>way

همان‌طور که در درس خوانده‌اید، قسمت **index** برای انتخاب سطرهای حافظه‌ی نهان استفاده می‌شود. پس از اینکه سطر موردنظر انتخاب شد، قسمت **tag** داده‌ی ورودی با قسمت **tag** داده‌ی موجود در خطوط انتخاب شده از حافظه‌ی نهان مقایسه می‌شود و در صورتی که با یکدیگر مطابقت داشتند، حافظه‌ی نهان اعلام **hit** می‌کند و در غیراین صورت **miss** اعلام می‌شود. در صورتی که **hit** اعلام شود، داده‌ی درست توسط یک مدار انتخاب شده و خروجی داده می‌شود.

به منظور آسان‌سازی ساخت این حافظه‌ی نهان، آن را به تعدادی بخش اصلی تقسیم کرده‌ایم که عبارتند از:


۱- آرایه‌ی داده<sup>۲</sup>، که مسئولیت نگهداری داده‌های هر مجموعه<sup>۴</sup> را برعهده دارد.

۲- آرایه‌ی **Tag-Valid**، که قسمت **Valid** و قسمت **Tag** هر داده‌ی موجود در حافظه‌ی نهان را نگهداری می‌کند.

۳- منطق تطابق<sup>۵</sup>، مداری است که بررسی می‌کند که آیا تطابق رخ داده یا خیر؛

۴- آرایه‌ی **LRU**، مداری است که تصمیم می‌گیرد کدام خط از حافظه‌ی نهان باید برای جایگزینی انتخاب شود.

## ۱. آرایه‌ی داده

 


شکل ۲ - Data Array

هدف از این آرایه جا دادن ۶۴ خط داده‌ی هریک از مجموعه‌های حافظه‌ی نهان است (توجه داشته باشد که هر **way** یا مجموعه تنها ۶۴ خط دارد).

<sup>۳</sup> Data Array  
<sup>۴</sup> way  
<sup>۵</sup> Hit Logic  
<sup>۶</sup> Hit

در این آرایه سیگنال **address**، آدرس خطی از حافظه‌ی نهان که باید نوشته یا خوانده شود را مشخص می‌کند. داده‌ی خوانده شده از طریق سیگنال **data** خروجی داده می‌شود. فرایند نوشتن، یک فرایند همگام<sup>۲</sup> است؛ هرگاه سیگنال **wren** فعال باشد داده‌ی ورودی از سیگنال **wrdata** در آدرس تعیین شده نوشته می‌شود. این ماژول را در فایل `data_array.vhd` پیاده‌سازی کنید.

## ۲. آرایه‌ی Tag-Valid

 


شکل ۳ - آرایه‌ی Tag-Valid

هدف از این آرایه ذخیره‌سازی بیت‌های **Tag** و **Valid** مربوط به داده‌های موجود در **Cache** است. این آرایه دارای ۶۴ خط است و هر خط آن از دارای دو قسمت است؛ ۴ بیت برای **Tag** و یک بیت برای **Valid**. فرایند خواندن و نوشتن در آن مشابه آرایه‌ی داده است، با این تفاوت که در اینجا **wrdata** تنها دربردارنده‌ی ۴ بیت **Tag** ورودی است و سیگنال **invalidate** نیز برای تغییر بیت **Valid** در این آرایه به کار می‌رود. به این صورت که اگر مقدار این سیگنال برابر یک باشد، بیت **Valid** در خط تعیین شده توسط سیگنال **Address** برابر صفر قرار داده می‌شود.

این ماژول را در فایل `Tag-Valid_araay.vhd` پیاده‌سازی کنید.

## ۳. منطق مطابقت

کاری که این ماژول انجام می‌دهد این است که تعیین می‌کند آیا مطابقت رخ داده یا خیر. این ماژول همچنین این وظیفه را هم دارد که در صورت رخ دادن یک مطابقت، تعیین کند این مطابقت در کدامیک از مجموعه‌ها رخ داده‌است.

 

شکل ۴ - منطق مطابقت

سیگنال **w0** و **w1** به ترتیب همان بیت‌های **tag** و **valid** مجموعه‌ی اول و مجموعه‌ی دوم هستند. سیگنال **tag** همان تگی است که به عنوان ورودی به حافظه‌ی نهان هم می‌دهیم (همان تگی که در حافظه‌ی نهان به دنبال آن می‌گردیم). برای مثال فرض کنیم که می‌خواهیم ببینیم داده‌ی که تگ آن ۴ بوده و **index** آن ۲۰ است در حافظه‌ی نهان وجود دارد یا نه، یعنی **Tag = 0100**. در این صورت به خط بیستم حافظه‌ی نهان رجوع می‌کنیم، فرض کنیم در خط بیستم حافظه‌ی نهان، در **way-0** داده‌ای با تگ ۷ و **valid = 1** و در **way\_1** داده‌ای با تگ ۴ و **valid = 1** موجود است. در این صورت سیگنال **w0** برابر است با  $\underbrace{0111}_{\text{valid}=1}$  و سیگنال **w1** نیز برابر است با  $\underbrace{0100}_{\text{Valid}=1}$  در این صورت چون داده‌ی موجود در **way-1** همان داده‌ای است که به دنبالش می‌گردیم، خواهیم داشت **w0\_valid = 0** و **w1\_valid = 1** و **hit = 1**.

سیگنال **w0\_valid** در صورتی فعال می‌شود که داده‌ی ما در مجموعه‌ی اول<sup>۹</sup> باشد. سیگنال **w1\_valid** نیز به طور مشابه تعیین می‌شود.

این ماژول را باید در فایل **miss\_hit\_logic.vhd** پیاده‌سازی کنید.

#### ۴. سیاست جایگزینی حافظه‌ی نهان<sup>۱۰</sup>

همانطور که در درس خوانده‌اید، یک سیاست جایگزینی تعیین می‌کند که در صورتی که نیاز باشد داده‌ای از حافظه‌ی اصلی به حافظه‌ی نهان منتقل شود و حافظه‌ی نهان پر باشد، این داده باید جایگزین کدامیک از داده‌ها شود. در این پروژه برای سادگی کار از سیاست نامتاخر ترین بروزرسانی<sup>۱۱</sup> استفاده می‌شود. این سیاست، سطری را که برای مدت زمان زیادی بروزرسانی نشده برای جایگزینی انتخاب می‌کند.

این قطعه باید همواره بداند که کدام خط از حافظه‌ی نهان بروزرسانی می‌شود و در نتیجه هرگاه سطری از حافظه‌ی نهان دچار تغییر می‌شود، این قطعه نیز باید دوباره بررسی کند و ببیند کدام سطر برای طولانی‌ترین

<sup>۹</sup> Way 0

<sup>۱۰</sup> Cache Replacement Policy

<sup>۱۱</sup> Least Recently Updated

مدت بروزرسانی نشده است. خروجی این قطعه تنها یک بیت است، که تعیین می‌کند آیا **w1** باید برای جایگزینی انتخاب شود یا خیر.

این قطعه را در فایل `lru_array.vhd` پیاده‌سازی کنید.

## ۵. کنترل‌کننده‌ی حافظه‌ی نهان

می‌دانیم که تمام قطعاتی که تا کنون تعریف کرده‌ایم دارای سیگنال‌های کنترلی‌ای هستند، این سیگنال‌ها باید توسط یک واحد تعیین شوند. این واحد که کنترل‌کننده‌ی حافظه‌ی نهان<sup>۱۲</sup> نام دارد، وظیفه دارد در صورت رخ دادن حوادثی خاص؛ سیگنال‌های کنترلی مناسب را به قطعات مختلف ارسال کند. در ابتدای کار این واحد کنترل منتظر یک درخواست خواندن یا نوشتن از طرف واحد پردازنده‌ی مرکزی<sup>۱۳</sup> می‌ماند. در صورتی که درخواست نوشتن را دریافت کند تنها کاری که باید انجام شود این است که آن خط از حافظه‌ی نهان را نامعتبر<sup>۱۴</sup> کند و همچنین سیگنال `write` حافظه‌ی اصلی را نیز فعال کند. توجه داشته باشید که در طی یک فرایند نوشتن، داده‌ی موجود در حافظه‌ی نهان تغییری نمی‌کند، فقط بیت `valid` آن تغییر کرده و نامعتبر می‌شود. برای سادگی در پیاده‌سازی، در یک فرایند نوشتن؛ یک `set` از هر دو مجموعه را به طور کل نامعتبر می‌کنیم. پس وقتی می‌خواهیم خطی را در حافظه‌ی اصلی بنویسیم باید دو خط را در حافظه‌ی اصلی و حافظه‌ی نهان نامعتبر کنیم. برای مثال فرض کنید به عنوان ورودی بخواهیم داده‌ای را در آدرس 25 یا همان 0000 (011001)<sup>۲</sup> حافظه‌ی اصلی بنویسیم. کاری که باید انجام دهیم این است که در خانه‌ی ۲۵ ام آرایه‌ی `tag-valid`، بیت `valid` هر دو مجموعه‌های آن را برابر ۰ قرار دهیم.

در صورتی که درخواست خواندن داده شود، در صورتی که خط موردنظر در حافظه‌ی نهان موجود باشد (یعنی هم `index` و هم `tag` داده‌ای که دنبالش می‌گردیم با یکی از داده‌های موجود در RAM مطابقت کند)؛ باید بیت `Valid` این خانه را بررسی کنیم، در صورتی که بیت `Valid` آن یک بود، کنترل‌کننده به وضعیت<sup>۱۵</sup> اولیه‌ی خود بازمی‌گردد و منتظر یک درخواست خواندن یا نوشتن دیگر می‌ماند. ولی در صورتی که بیت `Valid` آن یک نبود با آن مانند یک `Miss` برخورد می‌شود. اگر `Miss` رخ دهد، کنترل‌کننده سیگنال خواندن از RAM را فعال می‌کند و منتظر می‌ماند تا داده‌ی دریافت شده از RAM به کنترل‌کننده برسد (نحوه‌ی تشخیص داده‌ی دریافتی به این صورت است که این ماژول دارای یک سیگنال ورودی به نام `ram_ready` است که هرگاه داده از RAM

---

<sup>۱۲</sup> Cache Controller

<sup>۱۳</sup> Central Processing Unit - CPU

<sup>۱۴</sup> invalidate

<sup>۱۵</sup> state


رسیده باشد این سیگنال فعال می‌شود). بعد از اینکه این داده دریافت شد، در حافظه‌ی نهان نوشته می‌شود و کنترل‌کننده نیز به وضعیت اول خود بازمی‌گردد و منتظر یک درخواست خواندن یا نوشتن می‌ماند.

## ۶. حافظه‌ی اصلی<sup>۱۶</sup>

یک ماژول به نام RAM در نظر بگیرید که مانند آرایه‌ی داده با شد. اندازه‌ی این حافظه‌ی اصلی را از روی مقدار Tag و Index بیابید. حافظه‌ی اصلی دارای یک سیگنال ورودی به نام rw است که اگر فعال باشد عمل نوشتن انجام می‌شود و در غیراینصورت عمل خواندن انجام می‌شود. برای پیاده‌سازی این حافظه‌ی اصلی از نحوه‌ی طراحی ماژول‌های آرایه‌ی داده کمک بگیرید.

این ماژول یک سیگنال خروجی به نام Data\_ready نیز دارد که هرگاه داده‌ی خوانده شده از حافظه‌ی اصلی آماده باشد فعال می‌شود. علت وجود این سیگنال همان است که در بخش کنترل‌کننده‌ی حافظه‌ی نهان ذکر شد. ورودی‌های این حافظه‌ی اصلی عبارتند از: Data\_in (32 bit), Address(?), rw, clk و خروجی‌ها آن هم همانطور که ذکر شد عبارتند از: Data\_out(32 bit), Data\_ready.

 شما باید تمامی ماژول‌های گفته شده را طراحی کرده و آن‌ها را در قالب یک ماژول کلی به نام Cache\_RAM قرار دهید که به شکل زیر است:



که در آن سیگنال‌های reset\_n, clk, read, write, addr(10 bits), wrdata(32 bits) ورودی‌های مدار هستند و سیگنال Hit و rddata(32 bits) سیگنال‌های خروجی مدار را تشکیل می‌دهند.

طرز کار کلی مدار پروژه اینگونه است که یک داده‌ی ۳۲ بیتی با آدرسی ۱۰ بیتی به ورودی داده می‌شود. در صورتی که سیگنال read فعال باشد، می‌خواهیم داده‌ی موجود در آدرس تعیین شده در `addr` را بخوانیم. ابتدا به `cache` مراجعه می‌کنیم و اگر داده وجود داشت آن را به عنوان خروجی به `rddata` می‌دهیم و سیگنال `hit` را نیز توسط ماژول منطق مطابقت فعال می‌کنیم و منتظر داده‌ی بعدی می‌مانیم. در صورتی که داده‌ی خواسته شده وجود نداشت، کنترلر حافظه‌ی نهان به رم درخواست خواندن می‌دهد و داده‌ی خوانده شده را دریافت کرده و در حافظه‌ی نهان می‌نویسد. سپس آن را به خروجی `rddata` می‌دهد. اگر حافظه‌ی نهان پر بود، ماژول `lru_array` تصمیم می‌گیرد که کدامیک از `way` ها باید جایگزین شوند.

در صورتی که سیگنال `write` فعال بود، ابتدا داده‌ی موجود در آدرس خواسته شده از `RAM` را نامعتبر می‌کنیم و سپس همین کار را با داده‌ی موجود با این آدرس در حافظه‌ی نهان نیز انجام می‌دهیم. سپس داده‌ی ورودی `wrdata` را در محل تعیین شده از `RAM` می‌نویسیم. توجه داشته باشید که در این حالت باید به حافظه‌ی نهان مراجعه کنیم و در صورتی که آدرسی که می‌خواهیم در `RAM` بنویسیم در حافظه‌ی نهان موجود باشد، آن را در حافظه‌ی نهان نامعتبر می‌کنیم (یعنی بیت `valid` آن را صفر می‌کنیم). اما در صورتی که در حافظه‌ی نهان وجود نداشت کاری با آن نداریم.

کارهایی که در این پروژه انجام خواهید داد عبارتند از:

۱. ماژول‌های خواسته شده را به زبان `VHDL` بنویسید.
۲. برای قسمت کنترل‌کننده‌ی حافظه‌ی نهان یک `FSM` طراحی کرده و سپس مدار را با استفاده از این `FSM` طراحی کنید.
۳. ماژولی به نام `Cache` بسازید و تمامی قسمت‌های ۱ تا ۴ را در آن قرار دهید.
۴. ماژولی به نام `RAM` بسازید و آن را مطابق توضیحات پیاده‌سازی کنید.
۵. ماژول `RAM_Cache` را مطابق توضیحات بسازید و در آن `RAM` و `Cache` و `Controller` را قرار دهید.
۶. نحوه‌ی اتصال ماژول‌های خود به یکدیگر را به طور گرافیکی نمایش دهید (برای مثال در ماژول `Cache`، شکلی بکشید و در آن نحوه‌ی متصل شدن ماژول `data_array` به `lru_array` را مشخص کنید). توجه داشته باشید که در رسم این شکل در صورتی که لازم بود گیت‌های منطقی اضافه کنید آن‌ها را هم در شکل نشان دهید. برای مثال ممکن است لازم باشد برای ساخت ورودی `rw`، یک سیگنال به سیگنال دیگری `AND` شود.

۷. ماژول کلی RAM\_Cache را با ۱ استفاده از یک سری ورودی آزمایش کنید و شکل موج آن را در گزارش پروژه‌ی خود قرار دهید. توجه داشته باشید که برای آزمایش کردن ورودی‌های مختلف نیازی به testbench نوشتن نیست و می‌توانید مقادیر را به طوری دستی force کنید.

برای این پروژه باید یک گزارش تهیه کنید. گزارش تهیه شده باید به صورت تایپ شده تحویل داده شود. در این گزارش باید نحوه‌ی ساخت هریک از ماژول‌های ذکر شده توضیح داده شود؛ برای مثال اگر قرار است در ماژول Hit\_logic از یک مدار ترکیبی استفاده کنید، باید جدول کارنوی آن را بکشید و در گزارش قرار دهید. پس از طراحی هریک از ماژول‌های خود، باید ماژول مورد نظر را به تنهایی تست کرده (مقداردهی دستی) و نتایج آن را در گزارش خود ذکر کنید (برای مثال از شکل موج خروجی عکس گرفته و در گزارش خود وارد کنید). همچنین FSM مربوط به مدار کنترلی و منطق پشت مدار LRU را نیز در گزارش خود توضیح دهید.

### بخش امتیازی

برای بخش امتیازی دو قسمت در نظر گرفته شده است. در صورت تمایل به انجام قسمت امتیازی فقط یکی از دو قسمت زیر را انتخاب کنید. در صورتی که هر دو بخش را انجام دهید نمره‌ی شما با حالتی که فقط یکی از آن‌ها را انجام دهید فرقی نخواهد داشت.

### بخش امتیازی ۱: پیاده‌سازی پروژه روی برد FPGA

ماژول‌های ساخته شده را روی بوردهای Altera DE2 پیاده‌سازی کنید. برای پیاده‌سازی این ماژول‌ها روی برد، به یک مدار کلاک‌ساز نیز نیاز دارید. گزارش کاملی از نحوه‌ی پیاده‌سازی و انجام این قسمت را به طور جداگانه‌ای تحت عنوان bonus\_report.pdf بنویسید.



## بخش امتیازی ۲- طراحی واحد جایگزین کننده‌ی 2Q

در این پروژه ماژولی به نام *lru\_array* وجود داشت، وظیفه‌ی این ماژول همانطور که گفته شد انتخاب یک خانه از حافظه‌ی نهان برای جایگزینی است. در این قسمت علاوه بر ماژولی که در صورت سوال گفته شده، ماژولی به نام 2Q پیاده سازی کنید. نحوه‌ی کار سیاست 2Q این گونه است که دارای دو صف *FIFO* و *LRU* است. وقتی که بلوکی برای اولین بار درخواست می شود (زمانی که هنوز در حافظه‌ی نهان نیست)، آن را در بافر ویژه که از نوع *FIFO* است قرار می دهیم. نام این بافر *AI* است. در صورتی که یک آدرس موجود در *AI* درخواست داده شود، این صفحه را به بافری به نام *Am* انتقال می دهیم. این بافر از نوع *LRU* است. در صورتی که آدرسی بیش از یک زمان معین (این زمان را اینگونه تعیین کنید که برای مثال اگر از ۲۰ درخواست داده شده، هیچ کدام این آدرس را درخواست ندهند) آن آدرس از بافر *AI* حذف می شود.

ابتدا ورودی ها و خروجی های لازم این ماژول را تعیین کنید و سپس آن را در *VHDL* پیاده سازی کنید.

\*\*\* برای ایجاد سهولت در طراحی و ساخت ماژول های گفته شده، تعدادی ماژول به زبان *VHDL* در پوشه‌ی پروژه قرار دارند. این فایل ها در پوشه‌ای به نام *examples* قرار دارند.

## نکات مهم

- پروژه باید به صورت انفرادی انجام شود.
- تمام طراحی‌ها باید به زبان VHDL باشد.
- برای شبیه‌سازی می‌توانید از نرم‌افزارهای Xilinx ISE، Modelsim و active HDL استفاده کنید، اما توصیه می‌شود به منظور سهولت کار و یکپارچگی همه‌ی پروژه‌ها؛ از نرم‌افزار Modelsim استفاده کنید.
- کدهای خود را در فایل‌های قرار داده شده در فایل zip ای که پروژه در آن قرار دارد بنویسید. در صورت نیاز به اضافه کردن ماژول‌ها دیگر، تمام این ماژول‌ها را در فایل‌های مربوطه به خود قرار دهید. برای مثال اگر نیاز دارید تا ماژولی جدید طراحی کنید که در کنار data\_array کار کند، این ماژول را در فایلی که ماژول data\_array در آن استفاده می‌شود (ماژول پدر) قرار دهید. در نتیجه اگر قرار باشد ماژولی به نام my\_module در کنار data\_array کار کند، این ماژول باید در فایل cache.vhd قرار گیرد.
- توصیه می‌شود به منظور سهولت کار و همچنین قابلیت بازیابی کدهای خود، از نرم‌افزارهای کنترل نسخه مانند github یا امثال آن استفاده کنید.
- در نهایت تمام فایل‌های پروژه‌ی خود را به همراه گزارش پروژه که به صورت report.pdf ذخیره شده‌است، به صورت یک فایل zip درآورده و آن را به صورت زیر نام‌گذاری کنید:

Mohammad\_Rajabi\_9231039

- از قراردادن هرگونه فایل دست‌نوشته و اسکن شده در گزارش خود خودداری کنید.

موفق باشید